FAMILIA TTL

Juan José Henao Camilo Andres Giraldo

TTL Viene de las iniciales: Transistor – Transistor – Logic o Lógica – Transistor – Transistor

Historia

La tecnología TTL tiene su origen en los estudios de Sylvania, fue Signetics la compañía que la popularizó por su mayor velocidad e inmunidad al ruido que su predecesora DTL, ofrecida por Fairchild Semiconductor y Texas Instruments, principalmente.

Texas instruments pasó a fabricar TTL con su familia 74xx que se convertiría en un estándar de la industria.




La familia de circuitos integrados TTL tienen las siguientes características

 El voltaje de alimentación es de + 5V con Vmin= 4,75 V y Vmax= 5,25 V.

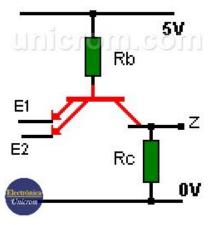 Su realización (fabricación) se logra con transistores bipolares multi-emisores, como se puede observar en el gráfico siguiente.





SUBFAMILIAS TTL

TTL Shottky (S)---->74Sxx y 74Sxxx

Comprende los dispositivos designados como 74Sxx y 74Sxxx; por ejemplo 74S08 y 74S181.

Consumen 1.8 veces más potencia que los dispositivos TTL Standard, pero son 4 veces más rápidos.



TTL de Baja potencia (L)---->74L00 y 74L04

omprenden los dispositivos designados como 74L00 y 74L04. Consumen 10 veces menos potencia que los dispositivos TTL

Standard correspondiente pero son 4 veces más lentos.



SUBFAMILIAS TTL

-TTL Shottky de baja potencia (LS)----->74LSxx y 74LSxxx

Comprende los dispositivos designados como 74LSxx y 74LSxxx, ejemplo: 74LS84 y 74LS221.

Consumen 5 veces menos potencia que los dispositivos TTL Standard y son igual de rápidos.

Esta es la subfamilia más utilizada entre todas las divisiones de la familia TTL



Comprende los dispositivos designados como 74Hxx y 74Hxxx; por ejemplo: 74H05, 74H123.

Consumen 2.5 veces más potencias que los dispositivos TTL Standard pero son 2 veces más rápidos.





Subfamilia TTL

TTL Shottky avanzado (AS)----->74ASxx y 74ASxxx

Comprende los dispositivos designados como 74ASxx y 74ASxxx. Ejemplo: 74AS10.

Proporciona los más cortos tiempos de propagación que el estado actual de la tecnología bipolar puede ofrecer y su consumo es intermedio entre TTL Standard y LS.

TTL Shottky de baja potencia avanzada (ALS)----->74ALSxx y 74ALSxxx

Comprende los dispositivos designados como 74ALSxx y 74ALSxxx, ejemplo: 74ALS00.

Consumen la mitad de la potencia requerida por los dispositivos LS equivalentes y s on el doble de rápidos.





Algunas Aplicaciones

Microprocesadores



Los microprocesadores 8X300 y 8X305, signetics, están fabricados en tecnología bipolar schottky. Opera sobre datos de 8 bits, con un ciclo de instrucción de 250 ns, durante el cual lee el dato de memoria, lo enmascara y rota, realiza una operación en la ALU y lo reescribe en la memoria

Memoria prom



La memoria programable de solo lectura o PROM es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible o antifusible, que puede ser quemado una sola vez.

TIPOS DE CIRCUITOS EN TECNOLOGÍA TTL

Tipos de Circuitos en Tecnología TTL

Tipos de circuitos TTL según su número de serie y tipo	
No de Serie - Tipo	(0)(0) (20)(0)
7 400	compuertas NAND
74 03	compuertas NAND open collector
74 08	compuertas AND
74 32	compuertas OR
74 86	compuertas EXOR

www.unicrom.com

Series especiales	
74 LS XX	Low Power Schottky (Tipo schottky de bajo consumo)
74 S XX	High Speed (alta velocidad)
74 HC XX	High Speed - C-MOS (Tipo C-MOS, alta velocidad Chicron

Referencias Bibliográficas

https://unicrom.com/familia-de-circuitos-integrados-ttl/

http://www.incb.com.mx/index.php/articulos/53-como-funcionan/2021-familias-logica-la-familia-ttl-art415s

https://electronicaradical.blogspot.com/2011/02/logica-transistor-transistor-ttl.html

https://es.slideshare.net/ivanieto/aplicaciones-del-circuito-ttl#:~:text=1.,cierto%20n%C 3%BAmero%20de%20puertas%20l%C3%B3gicas.

https://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A829F34E0BACA99786257D9600746CFF

https://es.wikipedia.org/wiki/8%C3%97300